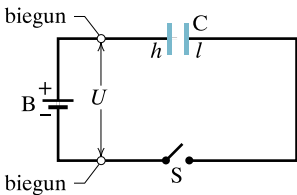


a)



b)

**Rys. 26.3.** a) Źródło B, klucz S oraz okładki  $h$  i  $l$  kondensatora C tworzą po połączeniu obwód. b) Schemat z *elementami obwodu* przedstawionymi za pomocą ich symboli