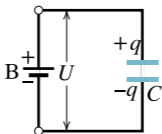


a)



b)

Rys. 26.6. a) Trzy kondensatory połączone równolegle do źródła B . Źródło zapewnia różnicę potencjałów U na swych biegunach i na *każdym* kondensatorze. b) Równoważny kondensator o pojemności C_{rw} zastępuje układ kondensatorów połączonych równolegle