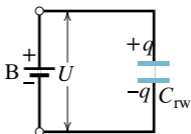


a)



b)

**Rys. 26.7.** a) Trzy kondensatory połączone szeregowo do źródła  $B$ . Źródło zapewnia różnicę potencjałów  $U$  między najwyższą i najniższą okładką układu kondensatorów połączonych szeregowo. b) Równoważny kondensator o pojemności  $C_{rw}$  zastępuje układ kondensatorów połączonych szeregowo