



**Rys. 28.1.** Prosty obwód elektryczny, w którym źródło SEM  $\mathcal{E}$  wykonuje pracę nad nośnikami ładunku i utrzymuje stały prąd o natężeniu  $I$  w oporniku o oporze  $R$