



Rys. 28.13. Jeśli klucz S ustawimy w punkcie a , to kondensator *ładuje się* przez opornik. Jeśli klucz następnie ustawimy w punkcie b , to kondensator *rozładowuje się* przez opornik