



Rys. 28.3. Obwód o jednym oczku, w którym opornik o oporze R połączony jest ze źródłem B o SEM równej \mathcal{E} . Prąd ma takie samo natężenie I wzdłuż całego obwodu