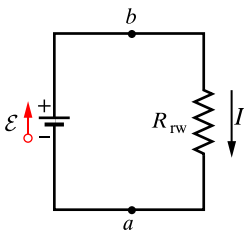


a)



b)

Rys. 28.5. a) Trzy oporniki połączone szeregowo między punktami a i b . b) Równoważny obwód z trzema opornikami zastąpionymi przez opornik o równoważnym oporze R_{rw}