



**Rys. 28.8.** a) Trzy oporniki połączone równolegle. b) Równoważny obwód z opornikami, zastąpionymi przez równoważny im opór  $R_{rw}$