



**Rys. 31.17.** Obwód  $RL$ . Gdy klucz  $S$  jest połączony z punktem  $a$ , natężenie prądu rośnie i dąży do granicznej wartości  $\mathcal{E}/R$