



**Rys. 33.10.** a) Cewka dołączona jest do źródła prądu zmiennego. b) Natężenie prądu w cewce opóźnia się względem napięcia o  $90^\circ (= \pi/2 \text{ rad})$ . c) Diagram wskazowy pokazujący tę samą sytuację