



Rys. 33.2. a) Różnica potencjałów między okładkami kondensatora w obwodzie na rysunku 33.1 jako funkcja czasu. Ta wielkość jest proporcjonalna do ładunku na okładkach kondensatora. b) Różnica potencjałów proporcjonalna do natężenia prądu w obwodzie na rysunku 33.1. Litery odnoszą się do faz cyklu drgań oznaczonych na rysunku 33.1