



Rys. 33.9. a) Kondensator dołączony jest do źródła prądu zmiennego. b) Natężenie prądu w kondensatorze wyprzedza napięcie o 90° ($= \pi/2 \text{ rad}$). c) Diagram wskazowy pokazujący tę samą sytuację